

طرح و ساخت صافی میانگذر به فرکانس ۱۲/۱ ژیگا هرتز

با استفاده از خطوط میکرواستریپ بهم تزویج شد

دکتر محمد نقی آذرنوش

استاد پار آموزشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

خطوط میکرواستریپ بهجهت ساختار مسطح "Planar" خود بهخوبی می‌تواند در مدارهای متحتم مایکروویو (MICs) مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله نحوه طراحی و محاسبه ابعاد خطوط میکرواستریپ بههم تزویج شده جهت ساخت یک صافی میانگذر ۱۲/۱ ژیگا هرتز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مورد استفاده این صافی در سیستم گیرنده مستقیم تصاویر تلویزیونی از ماهواره فرانسوی است. مشکلات طرح مورد بحث قرار می‌گیرد و تقریب‌های اعمال و نتایج حاصل ارائه می‌شود.

Design and Realization of Band Pass Filter with a Middle Frequency of 12.1 GHz z Made of Coupled Microstrip Lines.

M.N. Azarmanesh, Ph.D.

Tech. Dept. Ormmiya, Univ.

ABSTRACT:

The Microstrip Lines can be easily used in Microwave Integrated Circuits (MICs) due to their planar structure. In this paper the manner of designing the coupled microstrip lines and calculation of their dimensions for construction of a Band pass Filter with the band width of 1 GHz and with a middle frequency of 12.1 GHz. were considered.

In the present work the approximate equations for programming calculations were also given.

Based on the given equations, this filter leads us to a relative good results with a minimised error.

مقدمه:

فکر ساخت مدارهای متحتم مایکروویو جایگزینی موج‌برهای معمولی فلزی را با ساختارهای مسطح الرزای نمود. طی دو سده‌های اخیر کارهای تحقیقاتی عمده‌ای روی موج‌برهای دی‌الکتریکی با ساختارهای مختلف و خطوط میکرواستریپ صورت گرفته است. مشکل محاسبات دقیق پارامترهای چنین خطوط هنوز هم پایرجاست و ارائه روش‌های محاسباتی با دقت بالاتر در مورد این خطوط در نظریات حدید باز هم ادامه دارد.

در این مقاله بهنحوه محاسبات پارامترهای مشخصه خط میکرواستریپ اشاره‌ای نرفته و تنها بهروشن نتایج حاصله در مورد این خطوط برای طرح صافی میانگذر پرداخت می‌شود، در عین حال حدیدترین منابع در مورد چنین محاسباتی در مراجع آخر مقاله معرفی شده است. در اینجا فرمول‌های محاسباتی مربوط به صافی میانگذر بر حسب مشخصه‌های صافی و مشخصه‌های صفحه دی‌الکتریکی که مدار بر روی آن پیاده می‌شود آورده شده است.

نتایج عملی در مورد صافی میانگذر به فرکانس میانی ۱۲/۱ ژیگا هرتز بر اساس فرمول‌های حاصله ارائه می‌گردد. ضمناً مختصی نیز راجع به تکلیفی ساخت و نحوه تصحیح نتایج اشاره رفته است.

الف - مشخصات صافی

این صافی در مدار هیبریفرکاسن گیرنده تصاویر تلویزیونی از طریق ماهواره، (شکل ۱) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرکانس میانی $12/1 \text{ GHz}$ و عرض نوار عبوری 1 GHz است.

قطع پائین $f_{1a} = 11/6 \text{ GHz}$ و قطع بالا $f_{2a} = 12/6 \text{ GHz}$ ،


تعضیف 20 dB در فرکانس‌های $f_{1p} = 10/9 \text{ GHz}$ و $f_{2p} = 13/3 \text{ GHz}$ مورد نظر است: (شکل ۲). با توجه به شبیه‌تند تعضیف،

صافی از نوع چیزی شف انتخاب می‌شود.


در شکل (۲a) منحنی جوابی پائین گذر نمونه و در شکل (۲b) نمونه یک مدار پائین‌گذر، در شکل (۲c) میانگذر مربوط به پائین‌گذر نمونه و بالاگره در شکل (۲d) مدار مربوط به آن داده شده است.

مقادیر عناصر صافی نمونه بهنحوی نرم‌الزیر می‌شوند که $1 = 90$ و $1 = 10$ می‌شود.

در مدار پائین گذر نمونه شکل (۲b) می‌توان این نمونه‌ها را با روابط زیر به سایر امدادهای تبدیل کرد و جابجایی فرکانس را انجام

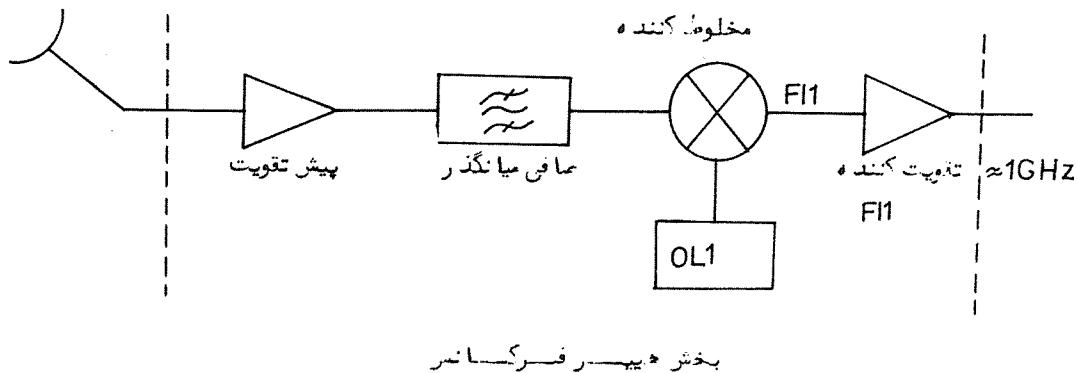


شکل ۱ - بخش مایکروویوی گیرنده به صورت بلوك

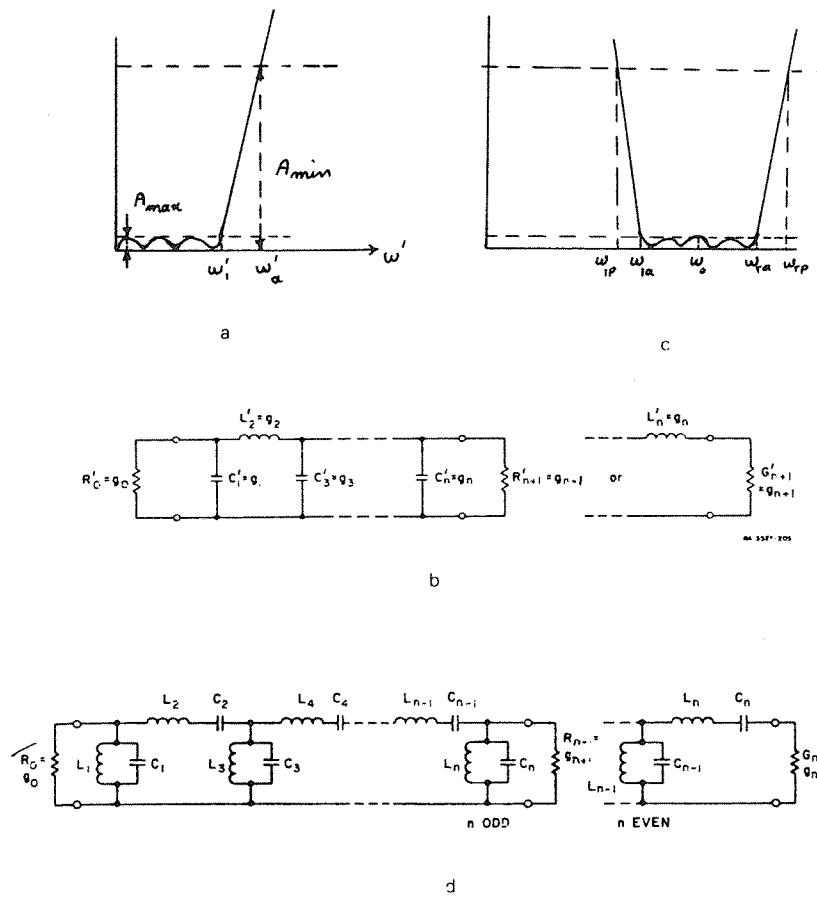

شکل ۲

ب - خط میکرواستریپ

این خطدار ای ساختار شکل (۳) است. و بهجهت ساختار مسطح خود میتواند در مدارهای مجتمع مایکروویوی (MICS) مورد استفاده قرار گیرد.

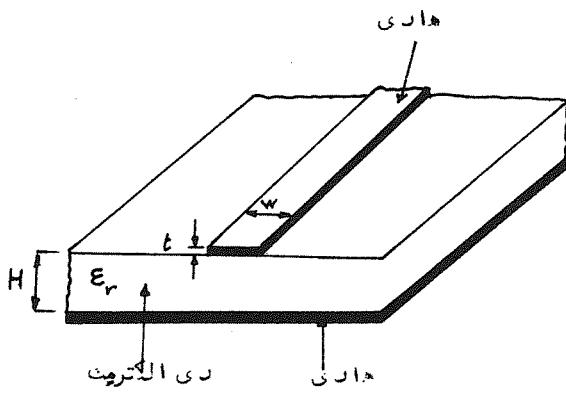

شکل ۳

امدادانس مشخصه و ثابت فاز β این خط از روابط زیر بدست میآید :

$$Z_{om} = Z_{om}^a \left(\frac{C_a}{C} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (4a)$$

$$\beta = \beta_0 \left(\frac{C}{C_a} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (4b)$$

که در آن $\omega = \frac{w}{c} \beta$ سرعت موج الکترومغناطیسی در فضای آزاد است.

$$Z_{om} = \frac{1}{C \sqrt{C C_a}} = \frac{120 \pi \epsilon_0}{\sqrt{C C_a}} \quad (4c)$$

خازن برای واحد طول میکرواستریپ وقتی که فاصله دو هادی هواست. خازن واحد طول میکرواستریپ وقتی بین هادی ها، دیالکتریک قرار گرفته باشد.

روشهای مختلفی برای محاسبه خازنهای الکتروستاتیکی C موجود است.

(مطالعه کننده لطفاً به مراجع آخر مقاله مراجعه کند).

ج - خطوط میکرواستریپ بهم تزویج شده

بین دو خط انتقال که به طور موازی در کنار هم قرار گرفته باشند یک تزویج ممتد بین امواج الکترومغناطیسی دو خط برقرار میشود. از خطوط بهم تزویج شده در ساخت صافی ها و ... استفاده میشود.

یک جفت خط بهم تزویج شده میتواند دو مدانشان مختلف تحمل کند.

شکل (۴) توزیع پتانسیل برای این دو مد را که زوج و فرد نامیده میشوند نشان میدهد. هرگاه این دو خط در محیط دیالکتریکی همگنی قرار گیرد سرعت انتشار برای دو مد یکسان خواهد بود.

$$R = \left(\frac{R_0}{R'_0} \right) R' , \quad G = \left(\frac{G_0}{G'_0} \right) G \quad (1)$$

$$L = \left(\frac{R_0}{R'_0} \right) \left(\frac{\omega'_1}{\omega'_1} \right) L' = \left(\frac{G'_0}{G_0} \right) \left(\frac{\omega'_1}{\omega'_1} \right) L' \quad (2)$$

$$C = \left(\frac{R'_0}{R_0} \right) \left(\frac{\omega'_1}{\omega'_1} \right) C' = \left(\frac{G_0}{G'_0} \right) \left(\frac{\omega'_1}{\omega'_1} \right) C' \quad (3)$$

در این روابط کمیتهای پریم دار مریبوط به مدار نمونه نرمالیزه و میتلهای بدون پریم مریبوط به مدار جایگاشده مورد نظر است.

در مدار شکل (۲d) برای مشددهای موازی :

$$\omega_0 C_J = \frac{1}{\omega_0 O L_J} = \frac{\omega'_1 g_1}{W} \quad (4d)$$

$$\omega_0 L_K = \frac{1}{\omega_0 C_K} = \frac{\omega'_1 g_K}{W} \quad (4e)$$

له در آن :

$$W = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0} \quad (4f)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

عناصر صافی های چیپ شف که از هر دو انتهای به مقاومت ختم شده باشند و با توجه به مقادیر نرمالیزه $w_1 = 1$ و $w_0 = 1$ به ازاء تموج (dB) از روابط زیر بدست می آید :

$$\beta = \ln \left(\coth \frac{A_{max}}{17.37} \right) \quad (4g)$$

$$\gamma = \sinh \left(\frac{\beta}{2n} \right) \quad (4h)$$

$$a_k = \sin \left[\frac{(2k-1)\pi}{2n} \right] \quad K=1, 2, 000 \dots n \quad (4i)$$

$$b_k = \gamma^2 + \sin^2 \left(\frac{k\pi}{n} \right) \quad K=1, 2, 000 \dots n \quad (4j)$$

$$g_1 = \frac{2a_1}{\gamma} \quad (4k)$$

$$g_k = \frac{4a_{k-1} - a_k}{b_{k-1} g_{k-1}} \quad (4l)$$


$$g_{n+1} = \begin{cases} 1 & = \coth^2 \left(\frac{\beta}{4} \right) \\ & = \coth^2 \left(\frac{\beta}{4} \right) \end{cases} \quad (4m)$$

n ، تعداد سلولها را میتوان از رابطه زیر محاسبه کرد :

$$n \geq \frac{\log(10^{A_{min}/10} - 1) - \log(10^{A_{max}/10} - 1) + 0/6}{0.6 - 2\log k} \quad (4n)$$

که در آن $\frac{\Delta f_a}{\Delta f_p} = K$ است. مقدار n بعد از محاسبه نزدیکترین عدد صحیح انتخاب میشود.

محققین مختلف با روش‌های متعدد، امیدان‌سهای مشخصه مدهای زوج و فرد را به‌ازاء پارامترهای مختلف ساختار بهصورت منحنی‌هایی مشخص کرده‌اند در شکل ۵ نمونه‌ای از آن نشان داده است.

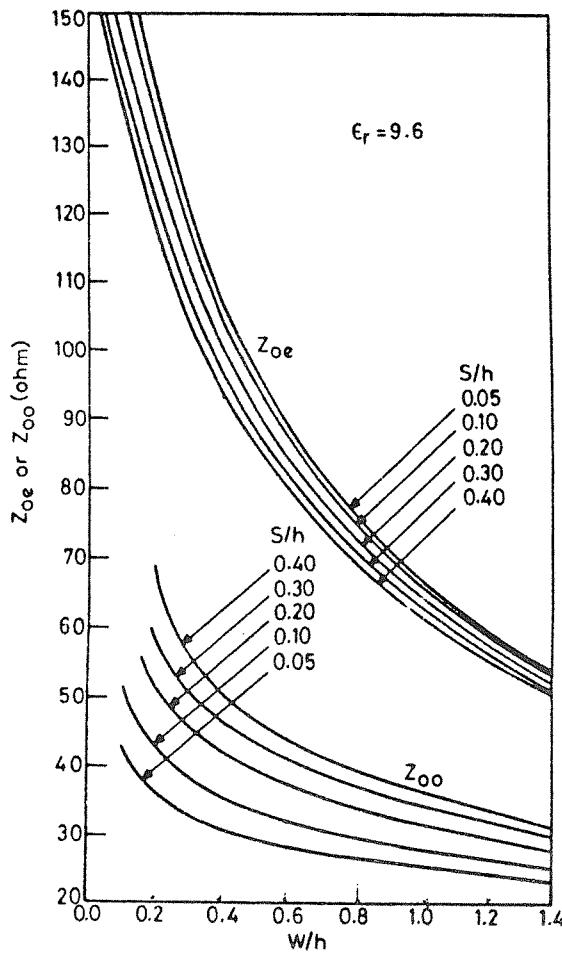

شکل ۵ - امیدان‌سهای مشخصه زوج و فرد برای خطوط میکرواستریپ بهم تزویج شده


ج - صافی با استفاده از مشددهای میکرواستریپ موازی بهم تزویج شده

شکل (۶) دو خط میکرواستریپ بهم تزویج شده را نشان می‌دهد.

۱) فاصله دو خط از هم، w ، عرض نوارها و l طول نوارهای به هم تزویج شده می‌باشد که تماماً روی مقدار خارن خطوط و خازن متقابل دو نوار و در نتیجه روی امیدان‌س خط b از دید خط a تاثیرگذارد.

در طرح صافی با تغییر دادن مقادیر a ، w ، شرط زیر در وسط باند عبوری تحقق می‌پذیرد.

$$(Z_{in})_{\text{خط } b} = (Z_{in})_{\text{خط } a}$$

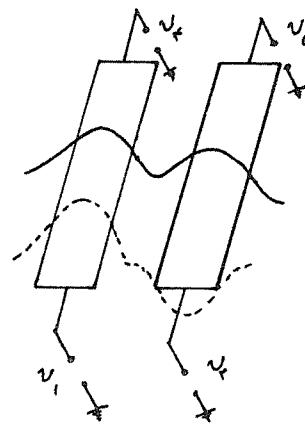

شکل ۶

در خطوط میکرواستریپ بهجهت بسط قسمتی از میدان به بالای ماده و در هوا سرعت فاز برای دو مد یکسان نیست.

هرگاه دو خط بهم تزویج شده یک جفت مشابه باشد شما می‌توانید خواهیم داشت. این تقارن برای ساده نمودن آنالیز و طراحی چنین خطوط تزویج شده‌ای مفید است. چون قبول می‌کنیم که خطوط میکرواستریپ مقر مد شبیه TEM هست و در آنالیز آنها از تقریب شبه ایستا استفاده می‌شود بنابراین خواص این خطوط را می‌توان از روی، خود القاو القای متقابل و خازنهای خطوط تعیین نمود.

معادلات روابط بهصورت زیر می‌باشند:

$$L = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2} \left[\frac{1}{C_o^a} + \frac{1}{C_e^a} \right] \quad (7a)$$

$$L_m = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2} \left[\frac{1}{C_{o-}^a} - \frac{1}{C_e^a} \right] \quad (7b)$$

$$C = \frac{1}{2} [C_o^d + C_e^d] \quad (7c)$$

$$C_m = \frac{1}{2} [C_o^d - C_e^d] \quad (7d)$$

$$\beta_{ejo} = \omega (\epsilon_0 \mu_0)^{1/2} \left(\frac{C_{ejo}^d}{C_{ejo}^a} \right)^{1/2} \quad (8a)$$

$$Z_{ejo} = \frac{(\mu_0 \epsilon_0)^{1/2}}{(C_{ejo}^a C_{ejo}^d)^{1/2}} \quad (8b)$$

که در آنها (C_o^a , C_e^a) خازنهای مدهای مختلف برای ساختار بدون دی الکتریک و (C_o^d , C_e^d) برای ساختار در حضور دی الکتریک می‌باشد.

در اینجا نیز روش‌های مختلفی برای محاسبه خازنهای فوق وجود دارد که خواننده به مراجع آخر مقاله ارجاع داده می‌شود. مولفین و

$$\frac{J_{j,j+1}}{Y_0} \Big|_{j=1 \text{ in } -1} = \frac{\pi w}{2\omega_1} \frac{1}{\sqrt{g_j g_{j+1}}} \quad (9b)$$

$$\frac{J_{n,n+1}}{Y_0} = \sqrt{\frac{\pi w}{2g_n g_{n+1}}} \quad (9c)$$

که در آنها g_0, g_1, \dots, g_{n+1} مربوط به صافی چبی شف از روابط (۴) بدست می‌آیند.

$$w = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0}, \quad \omega_0 = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}, \quad \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{2}{w} \left(\frac{\omega - \omega_0}{\omega_0} \right)$$

$\frac{1}{Z_0}$ ارمیانس مشخصه خطوط انتهایی می‌باشد. با داشتن این ضرایب می‌توان امپدانس‌های مدهای فرد و زوج را از روابط زیر به دست آورد. [2]

$$(Z_{oe})_{j,j+1} \Big|_{j=0 \text{ to } n} = Z_0 [1 + Z_0 J_{j,j+1} + Z_0^2 J_{j,j+1}^2] \quad (10a)$$


$$(Z_{oo})_{j,j+1} \Big|_{j=0 \text{ to } n} = Z_0 [1 - Z_0 J_{j,j+1} + Z_0^2 J_{j,j+1}^2] \quad (10b)$$

حال با داشتن امپدانس‌های مشخصه به کیفیت حصول $\frac{W}{H}$ و خطوط مختلف می‌پردازیم: ولر (Wheeler) دسته منحنی‌های را ارائه داده، (شکل ۸)، که می‌توان با استفاده از آنها $\frac{W}{H}$ خط مورد نظر را بطور ترسیمی بدست آورد. [4]

در عین حال ولر فرمول سنتر مربوط را نیز ارائه داده است که در مقاله «اختزال» (5) منعکس است. برای یک خط تنهای می‌توان نوشت:

$$\left(\frac{W}{H} \right)_s = \frac{2}{\pi} (d-1) - \left(\frac{2}{\pi} \right) \ln (2d-1) + \frac{\epsilon_r - 1}{\pi \epsilon_r} \left[\ln (d-1) + 0,293 - \frac{0,517}{\epsilon_r} \right] \quad (11)$$

$$d = \frac{60\pi^2}{Z_0 (\epsilon_r)^{1/2}} \quad (12)$$

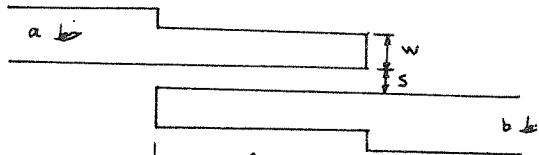

شکل ۶


پس خطوط a و b در عرض نوار عبوری تطبیق می‌یابند و در خارج نوار بهجهت وجود عدم تطبیق انکاس موج تابشی وجود خواهد ایشت یعنی تزویج نقش صافی را بازی خواهد کرد. با قراردادن بتولای پیشین خطوط سلکتیو بهم تزویج شده، باند عبوری را صافتر می‌کنند یعنی درجه صافی را افزایش می‌دهند (شکل ۷) برای حصول تزویج مأگریم، طول خطوط را $\frac{S}{4}$ انتخاب می‌کنند در این صورت مساله منجر به تعیین w و S نسبت به (H) ، ضخامت $\frac{S}{H}$ و $\frac{W}{H}$ می‌شود.

برای این هدف می‌توان جدول یا منحنی‌های برای مجموعه‌ای از خطوط بهم تزویج شده بهاراء مجموعه‌ای از پارامترها فرام نمود و از آنها اطلاعات مورد نظر را استنتاج کرد. این روش از نظر محاسبات کامپیوتري بزماني نسبتاً زيادي تر نياز دارد و ممکن است دقت کافی هم نداشته باشد. بهمين منظور دهداهای از مولفين درصد تعبيين معادلات مربوط به $\frac{W}{H}$ برآمداند. بهطوری که نتایج آناليزها را بهصورت معادلات تقریبی درآوردهاند. روابط تقریبی برای آغاز فرایند آنالیز یا سنتر مورد استفاده قرار می‌گيرد و در صورتی که نتیجه معقول و مورد قبول باشد می‌تواند به عنوان نتیجه نهائی انتخاب شود.

د- معادلات طرح


ضریب تزویج بین خطوط مختلف در شکل (۷) از روابط زیر به دست می‌آید. [2]

$$\frac{J_{01}}{Y_0} = \sqrt{\frac{\pi \omega}{2g_0 g_1}} \quad (9a)$$

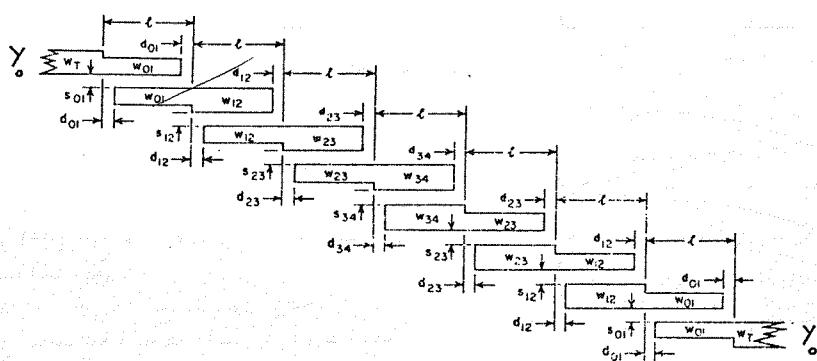

شکل ۷

WIDE STRIP APPROXIMATION ($W/H > .1$)

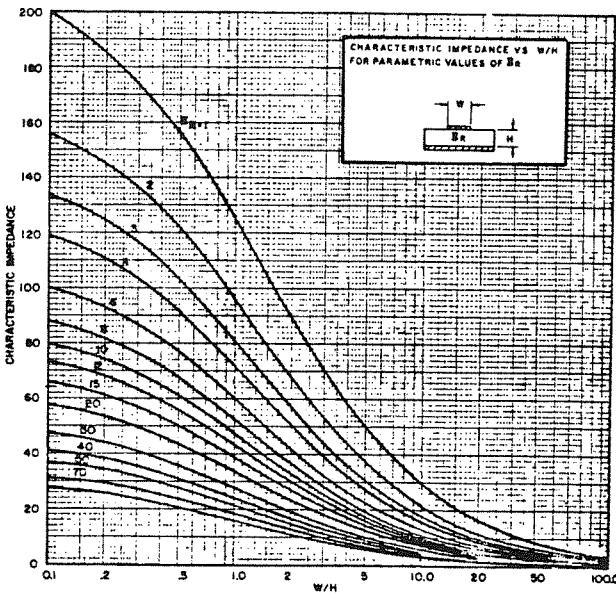

شکل ۸

خیلی ساده‌تر می‌شود و برای ضرایب دی‌الکتریکی بالاتر، از دقت کافی نیز برخوردار است. در صورتی که جوابهای حاصل دقت مورد نظر را نداشته باشد می‌تواند به عنوان نقطه آغازی برای سینه کردن جوابهای معادلات مذبور بگذر رود.
همچنانکه قبل " توضیح داده شد طول خطوط برابر $\frac{\lambda g}{4}$ اختیار،
و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$1 = \frac{\lambda g}{4} = \frac{C}{4\sqrt{\epsilon_{re}} f} \quad (12)$$


مقادیر $\frac{W}{H}$ و $\frac{S}{H}$ در مورد خطوط بهم تزویج شده از فرمولهای زیر حاصل می‌شود [5]

$$\left(\frac{W}{H}\right)_e = \frac{2}{\pi} \operatorname{CoSh}^{-1}\left(\frac{2h-g+1}{g+1}\right) \quad (13)$$

$\epsilon_r \geq 1$ بازاء

$$\left(\frac{W}{H}\right)_o = \frac{2}{\pi} \cosh^{-1}\left(\frac{2h-g-1}{g-1}\right) + \frac{1}{\pi} \operatorname{Cosh}^{-1}\left(1+2\frac{W/H}{S/H}\right) \quad (14)$$

$\epsilon_r \leq 1$ و بازاء

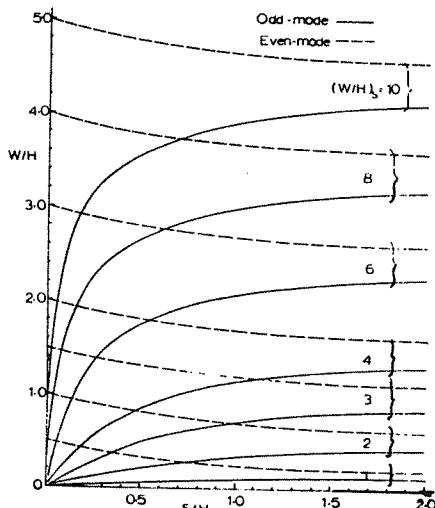

شکل ۹

$$\left(\frac{W}{H}\right)_o = \frac{2}{\pi} \cosh^{-1}\left(\frac{2h-g-1}{g-1}\right) + \frac{4}{\pi(1+\frac{\epsilon_r}{2})} \operatorname{Cosh}^{-1}\left(1+2\frac{W/H}{S/H}\right) \quad (15)$$

که در آنها:

$$g = \cosh\left[\frac{1}{2}\pi\left(\frac{S}{H}\right)\right] \quad (16a)$$

$$h = \cosh\left[\pi\frac{W}{H} + \frac{1}{2}\pi\left(\frac{S}{H}\right)\right] \quad (16b)$$

معادلات (13) و (14) به ازاء $\epsilon_r = \epsilon$ به صورت دسته منحنی‌های در شکل (۹) داده شده است.

این منحنی‌ها به ازاء $\epsilon = 6$ نتایج دقیق‌تری می‌دهد ولی برای $\epsilon = 2$ در حدود ۱۵ درصد خطأ خواهد داشت. در صورت صرف نظر کردن از جمله دوم رابطه (14)، حل همزمان معادلات (13) و (14) می‌کنیم.

$$F_o = 12100 \text{ MHZ} \quad \epsilon = 10.5 \quad n = 4$$

$$B = 1000 \text{ MHZ} \quad H = 1.27 \quad A_m = 0.01 \text{ dB}$$

$$g_0 = 1$$

$$g_1 = 0.713$$

$$g_2 = 1.200$$

$$g_3 = 1.321$$

$$g_4 = 0.648$$

$$g_5 = 1.101$$

$$Z_{oe}(1) = 80.442, \quad Z_{oo}(1) = 37.768$$

$$w_1 = 0.775 \quad s_1 = 0.268$$

$$L_1 = 2.408 \quad \Delta l = d_{o1} = 0.353$$

$$Z_{oe}(2) = 50.002 \quad Z_{oo}(2) = 43.968$$

$$W_2 = 1.159 \quad S_2 = 1.138$$

$$L_2 = 2.379 \quad \Delta l = d_{12} = 0.390$$

سلول شماره ۱

برحسب اهم

در واحد میلیمتر

سلول شماره ۲

که در آن C سرعت نور در خلاء، ϵ فرکانس مرکز باند و ϵ_{re} ضریب دی الکتریکی موثر می باشد و از رابطه زیر بدست می آید:

$$\epsilon_{re} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \frac{\ln \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\epsilon_r} \ln \frac{4}{\pi}}{\ln \frac{8H}{W}} \quad (18)$$

این فرمول برای مقادیر $\frac{W}{H}$ معتبر است. آخرین نکتهای که در طرح این نوع صافی ها مورد توجه قرار می گیرد اعمال اصلاح در طول ℓ جهت رعایت حوزن مربوط به انتها را می بینیم. خطوط می باشد و رابطه زیر برای چنین اصلاحی پیشنهاد شده است. [3]


$$\frac{\Delta l}{H} = 0.412 \left[\frac{\epsilon_{re} + 0/3}{\epsilon_{re} - 0/258} \right] \left[\frac{W/H + 0/264}{W/H + 0/8} \right] \quad (19)$$

هـ- محاسبه و ساخت و نتایج

هـ- ۱- نتایج محاسبات

محاسبات را به کمک کامپیوتر انجام داده ایم نوع دی الکتریک انتخابی (DUROID - RT 5880) به ضخامت $H = 1/27 \text{ mm}$ و ضریب دی الکتریکی نسبی $\epsilon_r = 10/5$ است.

با توجه به مشخصات صافی موردنظر که در قسمت الف مطرح شد، با استفاده از رابطه (۵) تعداد سلول برابر جهاد ($n = 4$) حاصل می شود: با اعمال روابط (۶) مقادیر ϵ_{re} و بدست می آید و سپس از روابط ۹ و ۱۰ مقادیر امپدانس های مشخصه، زوج و فرد برای هر خط به دست می آید. بعد به کمک روابط (۱۱) الی (۱۶) عرض خطوط و فاصله آنها از هم دیگر، محاسبه و بالاخره طول ℓ و Δl از روابط (۱۷) الی (۱۹) حاصل می شوند:

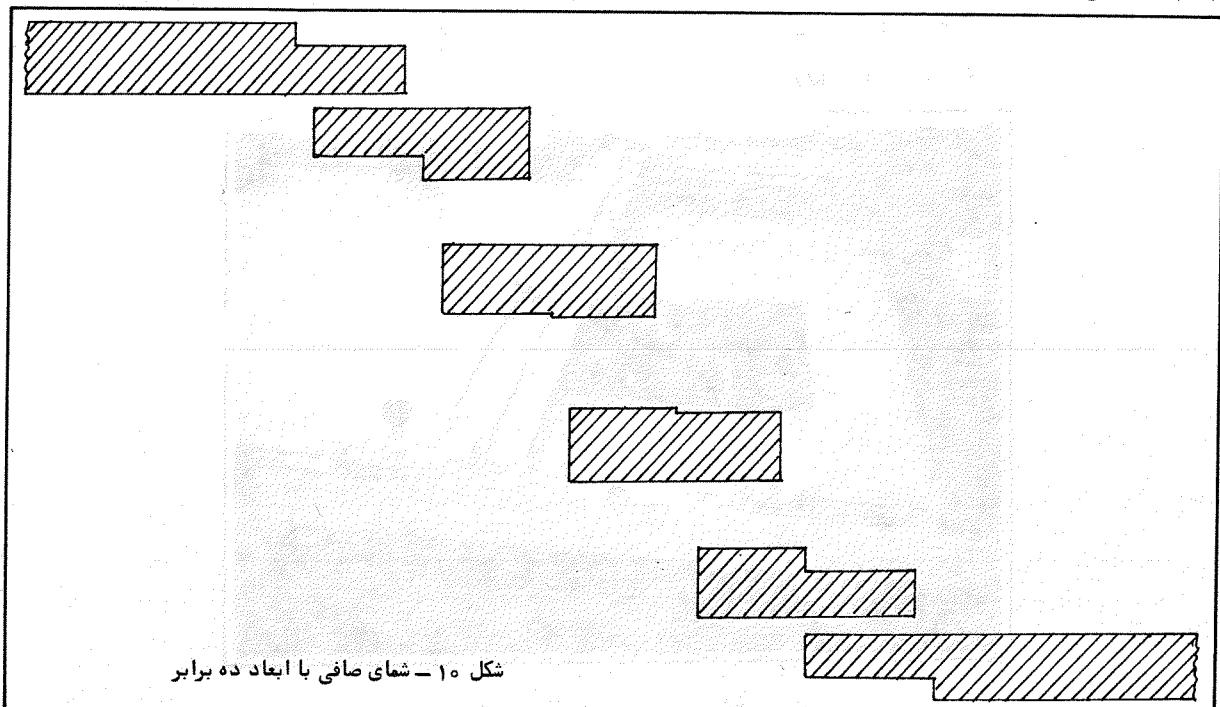

شکل ۱۰ - شعاع صافی با ابعاد ده برابر

سلول شماره ۳

$$Z_{0e}(3) = 55\ 685 \quad Z_{00}(3) = 45\ 377$$

$$W_3 = 1.198 \quad S_3 = 1.538$$

$$L_3 = 2\ 376 \quad \Delta l = d_{23} = 0.393$$

سلول شماره ۴

$$Z_{0e}(4) = 58\ 002 \quad Z_{00}(4) = 43\ 968$$

$$W_4 = 1.159 \quad S_4 = 1.138$$

$$L_4 = 2\ 379 \quad \Delta l_4 = d_{45} = 0.390$$

سلول شماره ۵

$$Z_{0e}(5) = 80.442 \quad Z_{00}(5) = 37.768$$


$$W_5 = 0.775 \quad S_5 = 0.268$$

$$L_5 = 2.408 \quad \Delta l_5 = d_{45} = 0.353$$


خطوط انتهای به امپدانس مشخصه $50\ \Omega$ اهم ختم می‌شود که عرض $W = 1.149$ میلی‌متر می‌باشد. شکل نهائی صافی با ابعاد ده برابر مقادیر محاسبه شده در شکل (۱۰) نشان داده است.

۵-۲- نحوه ساخت

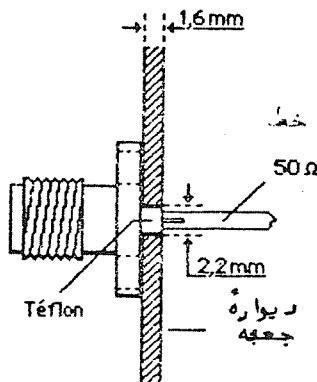ابعاد محاسبه شده ابتدا به صورت ۱۰ برابر روی برگی که نامیده می‌شود، پیاده می‌گردد. این برگ از دو لایه تشکیل می‌شود یکی از لایه‌های آن نازک‌تر و برگ قرمز کرده و دیگری شفاف بی‌رنگ است می‌توان این دو لایه را از هم دیگر جدا کرد؛ صافی با ابعاد ده برابر را روی برگ فوق به کمک دستگاهی به



شکل (۱۲) - نحوه اتصال یک
جهبه SMA به جعبه

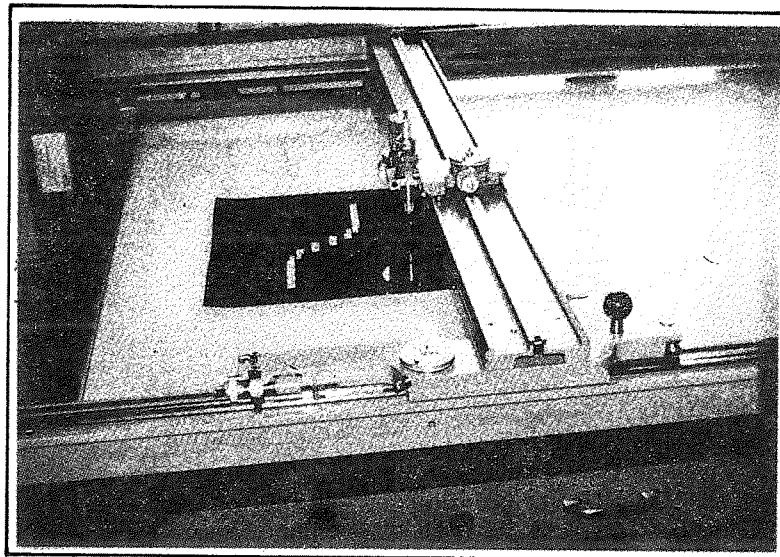

شکل ۱۱ - دستگاه کوئوردنیاتوگراف

صنعت معمولاً" بعد از آزمایش اولین مدار، با توجه به نتایج حاصل، روی ابعاد مدار یعنی عرض خطوط، فاصله آنها از هم و طول خطوط تغییرات جزئی می‌دهند. این کار را در اصطلاح فرانسوی "تکثیر مونت کارلو (1)" می‌نامند.

بعد از ساختن دهها مدار با این روش که با هم اختلاف جزئی در ابعاد دارند، بالاخره مداری که نتایج دلخواه را دارد به عنوان نمونه انتخاب و اورد خط تولید می‌گردد. در هر حال اولین مدار از نقطه نظر محاسباتی نیز می‌تواند نقطه آغازی برای بهینه کردن مورد استفاده قرار گیرد.




با لای نقره گذاشته می‌شود تا اتصال کاملتر شود. منحنی‌های جواب صافی برای بدون جاذب (شکل ۱۳۵) و با جاذب (شکل ۱۳۶) نشان داده شده است. اثر آن عمدتاً در لبه‌های ثانویه مشهود است. منحنی شکل ۱۳۶ نشان می‌دهد که عرض نوار عبوری، کمی بیشتر از عرض مورد نیاز است. یعنی از ۱۱/۵ الی ۱۳/۲ زیگاہرتز به جای ۱۱/۶ الی ۱۲/۶ زیگاہرتز است. و بیست دسیبل پائین‌تر به جای ۱۳/۳ - ۹/۰ زیگاہرتز برابر ۱۴ - ۱۰/۳ زیگاہرتز حاصل شده است. نظر به اینکه آنالیز و محاسبه دقیق امیدانس خطوط میکرواستریپ امکان‌بیزیر نیست و عموماً با اعمال تقریب‌های از قبیل شبیه TEM و شبه ایستا صورت گیرد بنابراین در عمل می‌توان انتظار چنین نتایجی را داشت. در

پاورقی:


1. مونت کارلو شهری در کنار دریای مدیترانه و در جنوب فرانسه مرکز قمارخانهٔ اروپا است. نظر به این که این روش جنبهٔ شناسی - فکری دارد و بی شبه است به قماربازی نیست، بنابراین به نام آن شهر نامیده شده است.

منابع:

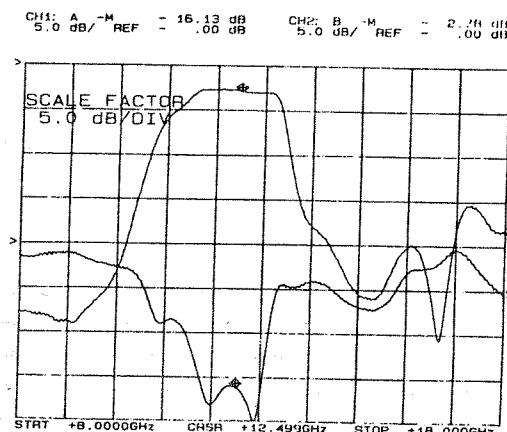1. K. C. Gupta, Ramesh Garg, I.J. Bah1 " Microstripes and Slotlines" Artech House, 1979.
2. G.L. Matthaei, Leo Young, E.M.T. Jones " Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures" Mc Graw Hill 1964.
3. K.C. Gupta, Ramesh Garg, Rakesh Chadha "Computer Aided Design of Microwave Circuits" Artech House 1981
4. T.S.Saad, R.C.Hansen, G.J.Wheeler" Microwave Engineers Handbook" Artech House 1971
5. S.Akhtarzad, T.R. Rowbotham and P.B.Johns" The Design of Coupled Microstrip Lines" IEEE, Vol. Mtt 23, No.6, June 1975
6. J.A.G. Malherbe" Microwave Transmission Line Filters" Artech House 1979
7. Claude Gimenes" Les Filtres Electriques de Fréquence" Masson 1983.



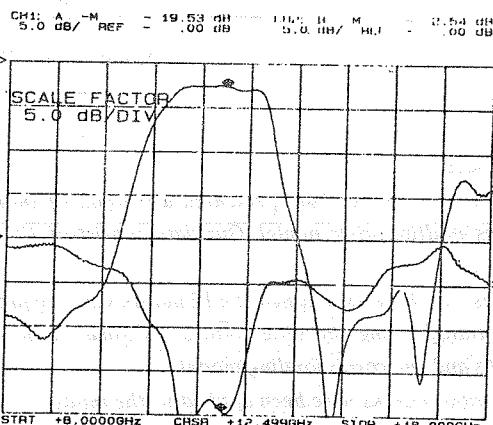شکل a- منحنی جوابی صافی در جعبه بدون جاذب



شکل b- منحنی جوابی صافی در جعبه با جاذب